

2015年4月17日

ハードウェア設計論

講義内容

Verilogシミュレーション環境の設定

VerilogHDLの基本構文

代入、条件分岐、時間の表現

池田 誠

TA3名：田村、池田、松川が担当します

分からないという心の叫びは
#EEHWDesign
にてどうぞ

使用する環境 / 本日の課題

- Ubuntu??.?? + iVerilog + gtkwave
- 困った場合には、、ファイルは
<http://www.mos.t.u-tokyo.ac.jp/~ikeda/HWDesign/>
にあります
- 本日の課題
 - Verilogのインストールと動作確認
 - 簡単なVerilogの入力と動作確認
 - 結果のUPLOAD(出欠を兼ねる) → メール送信

Verilogのインストール

- Linux(Ubuntu)を起動してログインしターミナルを開く
% sudo apt-get install verilog
% **sudo apt-get install nvidia-settings**
% sudo apt-get install gtkwave
- パスワードを聞かれるので、自分のパスワードを入力
- インストールの実施の有無を聞かれるので y

Verilogの実行確認

- <http://www.mos.t.u-tokyo.ac.jp/~ikeda/HWDesign/test.v>
をダウンロード

% iverilog test.v

% ./a.out

- 以下のように表示されればOK

0 0000 + 0000 = 00000 (0 + 0 = 0)

40 0001 + 0001 = 00010 (1 + 1 = 2)

80 0100 + 1000 = 01100 (4 + 8 = 12)

120 0100 + 0001 = 00101 (4 + 1 = 5)


160 1001 + 0011 = 01100 (9 + 3 = 12)

200 1101 + 1101 = 11010 (13 + 13 = 26)

Verilogの実行結果のGUIでの確認

●


% gtkwave test.vcd

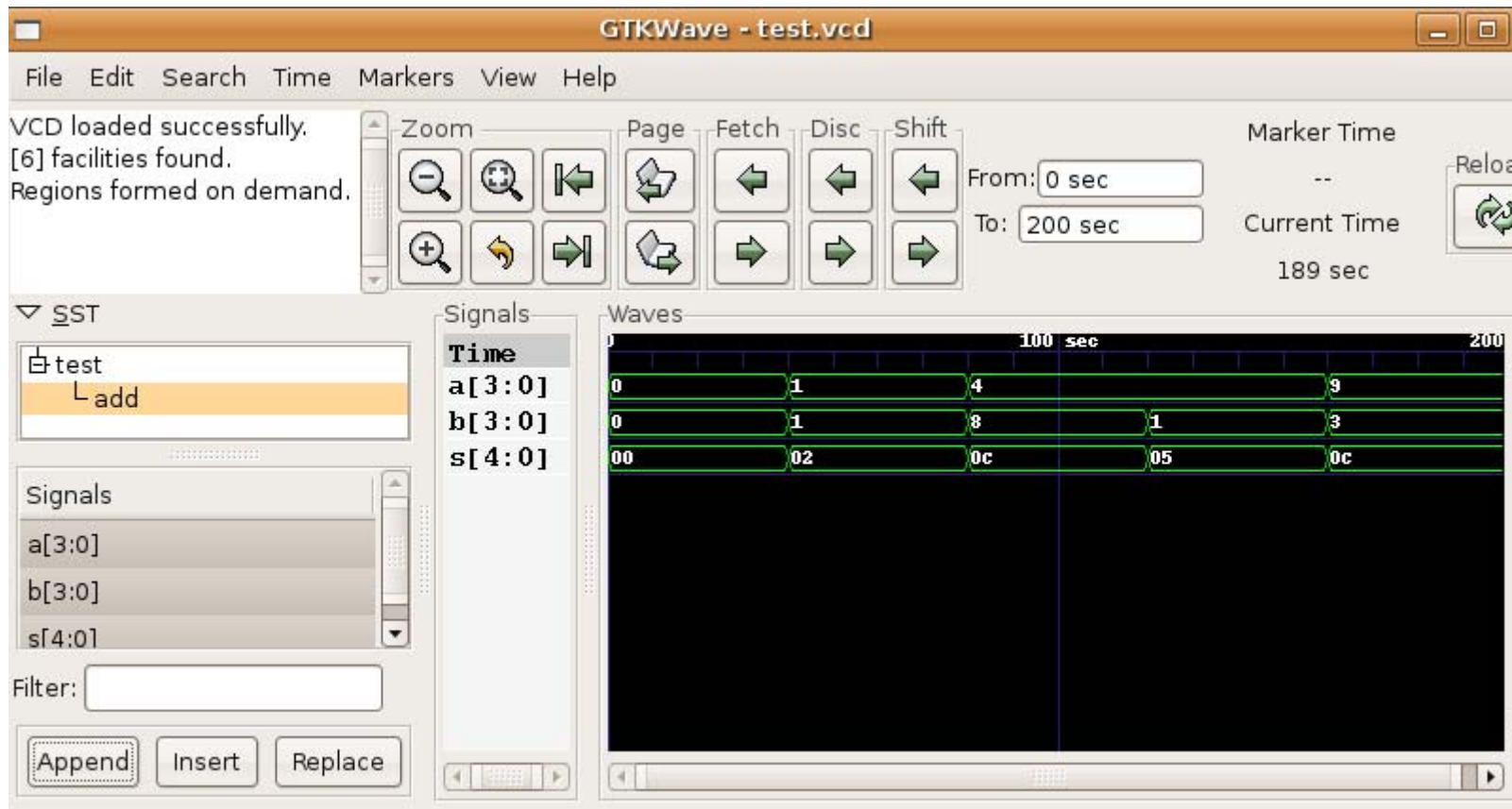

ハードウェア記述言語


言語	VHDL	VerilogHDL	UDL/I	SFL
開発開始時期	1981	1984	1987	1981
開発組織	IEEE	Cadence	電子協	NTT
言語仕様公表	1987	1985	1990	1985
論理シミュレータ	有	有	有	有
論理合成系	有	有	有	有
規格の見直し	1993,2000, 2002, 2008	1995,2001, 2005	1992	なし

HDLによる設計

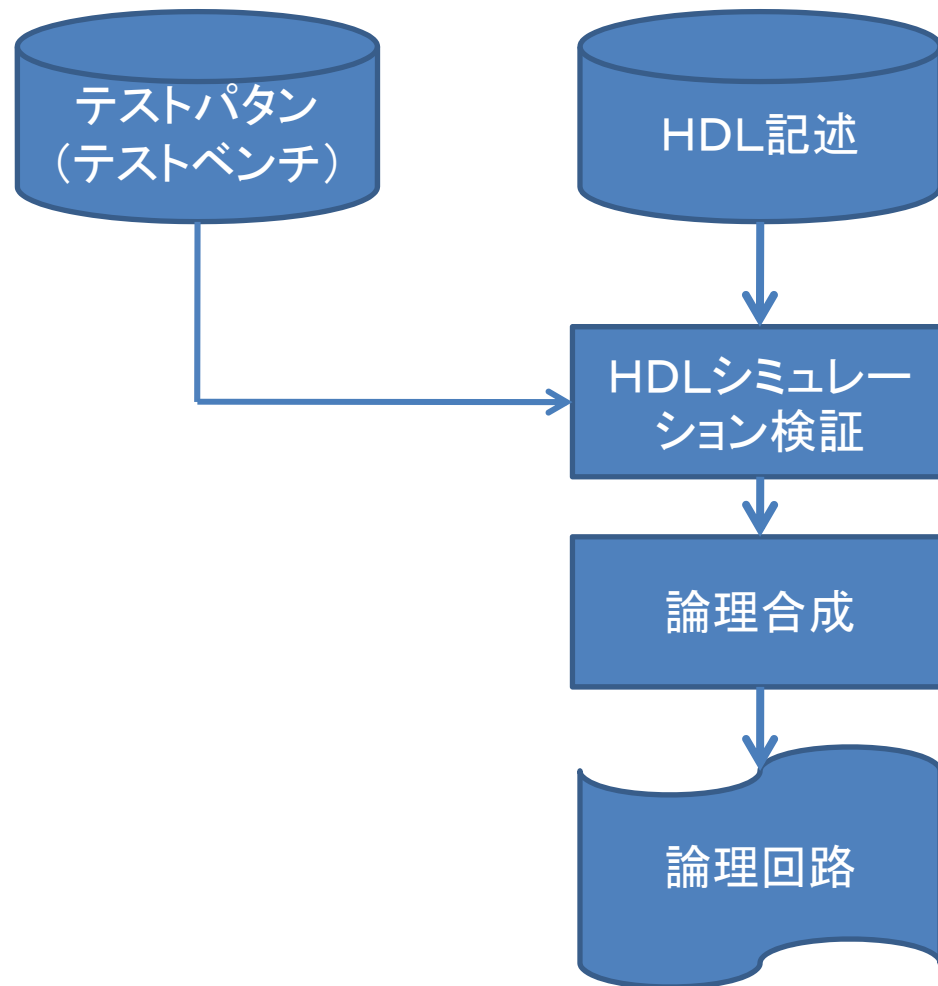

- 抽象度の高い記述による記述量の削減と設計効率向上
- ゲートレベル設計の自動化
- 設計の早期からのシミュレーションによる検証
- 制御回路の自動生成

階層設計とインターフェース

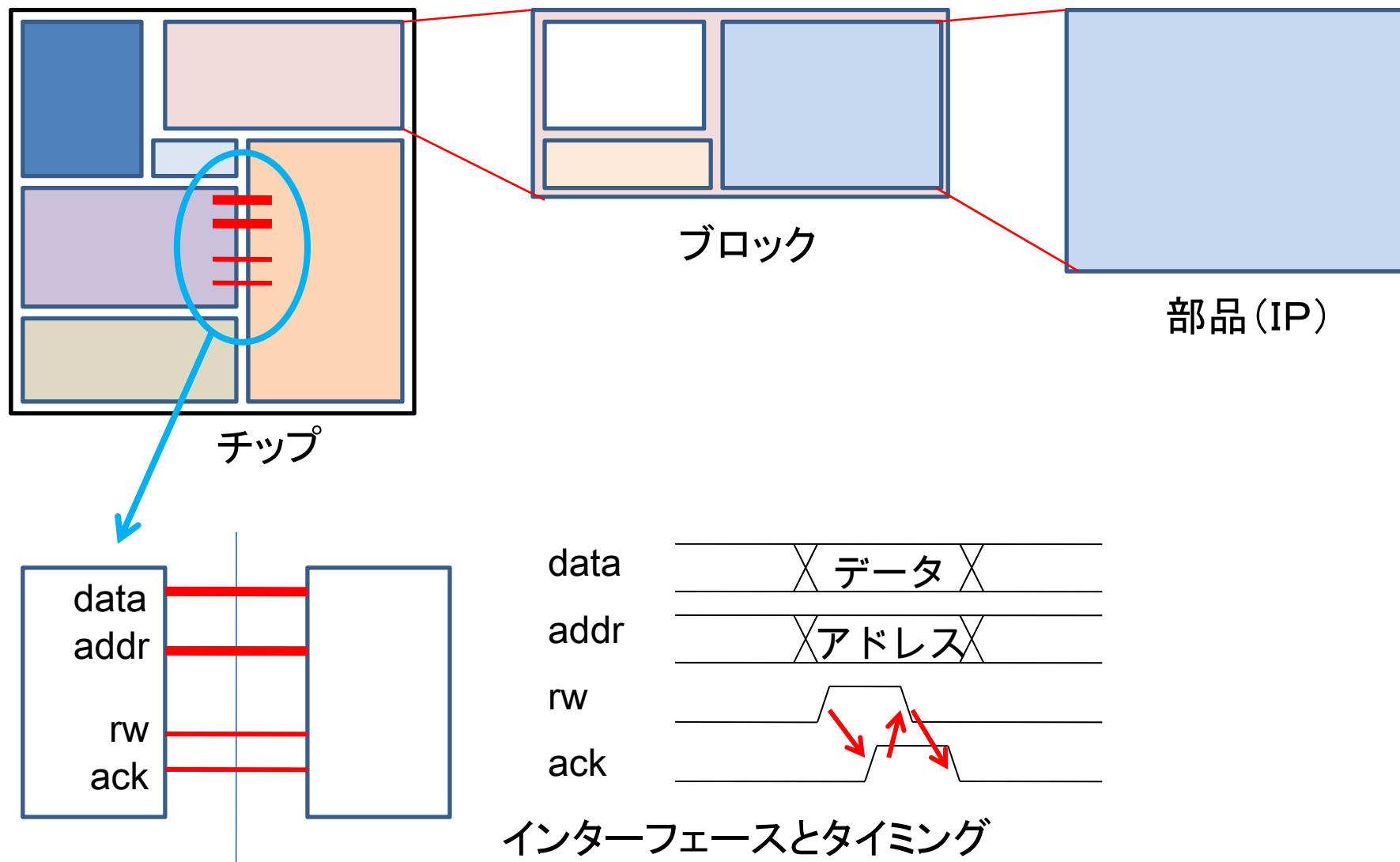

VerilogHDLの基本構文

```
module モジュール名 ( ポート名, ポート名, ... );  
モジュールの入出力の宣言(全ポート名を宣言する);  
モジュール内信号の宣言(暗黙の定義は出来るだけ避ける);  
回路・機能の定義;  
endmodule
```

全ての記述は module ~ endmoduleで囲う。

構文は セミicolon ;により閉じる

複数構文にまたがる場合には begin ~ endで囲う。

入出力の定義は、 入力 input, 出力 output, 双方向 inoutにより定義

例:

```
module test ( inA, inB, outC );  
    input inA, inB;  
    output outC;  
endmodule
```

VerilogHDLの基本構文

add4.v

すべての要素は module – endmodule
ではさむ

入出力の宣言

継続代入文

module add4(s,a,b);

output [4:0] s;

input[3:0] a,b;

assign s=a+b;

endmodule

いざ実行:

% iverilog add4.v


% ./a.out

???

テストベンチが無い
(=入出力が与えられて
いないので何も動かない)

名称	記号	定義	優先順位	名称	記号	定義	優先順位
算術演算	+	加算	3	論理演算	!	論理値のNOT	1
	-	減算	3		&&	論理値のAND	9
	*	乗算	2			論理値のOR	10
	/	除算	2	等号演算	==	論理等号	6
	%	剰余	2		!=	論理不等号	6
ビット演算	~	ビット毎の反転	1		===	ケース等号(X,Zも一致)	6
	&	ビット毎のAND	7		!==	ケース不等号(X,Zも不一致)	6
		ビット毎のOR	8	関係演算	<	小なり	5
	^	ビット毎のExOR	7		<=	小なりイコール	5
	~^	ビット毎のExNOR	7		>	大なり	5
リダクション演算 (単項演算)	&	各桁ビットのAND	1		=>	大なりイコール	5
	~&	各桁ビットのNAND	1	シフト演算	<<	右オペランド分左シフト(空いたビットは0)	4
		各桁ビットのOR	1		>>	右オペランド分右シフト(空いたビットは0)	4
	~	各桁ビットのNOR	1	条件演算	?:	条件? 真の場合: 偽の場合	11
	^	各桁ビットのExOR	1				
	~^	各桁ビットのExNOR	1				

簡単な論理式を実現してみよう

 


左図の全加算器を実現してみる:

FullAdderFunction.v

```
module FullAdderFunction ( x, y, cin, cout, s );
```

```
input  x, y, cin;
```

```
output cout, s;
```

 

```
assign cout = (x & y) | (x & cin) | (y & cin);
```

```
assign s = x ^ y ^ cin;
```

```
endmodule
```

Verilogで定義される論理値と定数

取りうる値:

0: Low (論理 0)

1: High (論理 1)

x: 不定値: 0か1か不定であるがどちらかの値を取る

z: High Impedance: 0でも1でもない(定義されない値)

定数:

<ビット幅>'<基数><数値>として表す

<基数>: b, B: 2進数、o, O: 8進数、d, D: 10進数、h, H: 16進数

(例)

表記	基数	ビット幅	二進数表記
8	10	32bit	0000.....01000
4'd5	10	4bit	0101
1'b0	2	1bit	0
16'h 0f0f	16	16bit	0000111100001111
4'bx	2	4bit	xxxx

Verilogで定義される型

ネット型: 配線を表す。信号の論理値は接続されるノードの値として決定される

→ 単なる配線であるため、何らかの演算結果が「接続」されているだけであり、代入操作としては接続、つまり `assign` 文のみが使用可能

レジスタ型: レジスタ(記憶素子:いわゆるプログラミング的な変数)。信号の論理値が保持される

→ レベルを保持するラッチやフリップフロップに相当。`always`文, `initial`文, `function`, `task`の中での手続き代入操作のみが可能。(assignは出来ない)

定義可能な型の種類

- wire型
 - 継続的代入されているときのみ値を保持する型。一般の配線と同様。通常は組み合わせ論理部を表現するのに使用
 - 1bitのwire型は定義を省略可能:ただしこの暗黙の定義は使わない方が賢明
- reg型
 - 任意ビット、記憶保持が可能な型(通常はFFなど状態、データを保存したいノードに対して使用), signedを指定しない場合には符号なし
- signed指定
 - reg signed [7:0] a; aを符号付きレジスタ型として定義
 - wire signed [7:0] a; aを符号付きwire型として定義
- integer型
 - 32bit幅の符号付き整数型
- real型(実数), time型(符号無し64ビット), realtime型(実数表記での時間)
- バス幅の定義
 - reg [7:0] aなど。a[0] からa[7]の8ビット幅として定義。降順
- アレイの定義
 - reg a[0:31]など。0から31番地までを確保。昇順

VerilogHDLの基本構文：構造記述

回路の定義:

他のモジュールを呼び出す記述：構造記述
(ちょうど回路図を書いているようなもの)

モジュール名 インスタンス名 (ポート)

モジュール名：呼び出すモジュールの名前

インスタンス名：任意(呼び出しの名前):変数
や他のインスタンス名と重複してはならない

ポート:

定義順呼び出し:

ポート定義順に信号を記述

名前呼び出し: module (a, b, c); の場合

.a(sigA), .b(sigB), .c(sigC) と記述すること
で記述順は関係なくなる


```
module and2 (x, y, o);
```

```
input x, y;
```

```
output o;
```

```
and a1 (o, x, y);
```

```
endmodule
```

 


Verilogで定義されるプリミティブゲート

Verilog-HDLにあらかじめ組み込まれているゲートで、module定義をすることなく使用することが可能。通常、ポートは 出力、入力、イネーブルの順となっている

種別	ゲート名	出力	入力	イネーブル	機能
1入力ゲート	buf, not	OUT	IN		
2入力ゲート	and, nand, nor, or, xor, xnor	OUT	IN1, IN2		
3state	bufif0, bufif1, notif0, notif1	OUT	DATA	CONTROL	buf: バッファ, not: 論理反転, if0: control=0で出力, if1: CONTROL=1で出力
switch	nmos, pmos, cmos, rnmos, rpmos, rcmos, tran, tranif0, tranif1, rtran, rtranif0, rtranif1				
pullup, pulldown	pullup, pulldown				

簡単な回路図を実現してみよう

 

左図の全加算器を構造記述により実現してみる:

FullAdderStructure.v

```
module FullAdderStructure ( x, y, cin, cout, s );
```

```
input  x, y, cin;
```

```
output cout, s;
```

```
wire  w1, w2, w3, w4, w5;
```

```
and  a1 ( w1, x, y );
```

```
and  a2 ( w2, y, cin );
```

```
and  a3 ( w3, cin, x );
```

```
or   o1 ( w4, w1, w2 );
```

```
or   o2 ( cout, w4, w3 );
```

```
xor  x1 ( w5, x, y );
```

```
xor  x2 ( s, w5, cin );
```

```
endmodule
```

基本構文：手続きと順序機械

4ビットカウンタ

count4.v

入出力の宣言

reg型の宣言

always手続きブロック

手続き代入文
(ノンブロッキング)

```
module count4(out,ck);
```

```
    output    [3:0] out;  
    input     ck;
```

```
    reg       [3:0] q;
```

```
    always @(posedge ck) begin
```

```
        q <= q+1;
```

```
    end
```

```
    assign out = q;
```

```
endmodule
```

Verilogと時間・・・

```
module count4(out,ck);
```

```
  output  [3:0] out;
```

```
  input           ck;
```

```
  reg           [3:0] q;
```

```
  always @(posedge ck) begin
```

```
    q <= q+1;
```


```
  end
```

```
  assign out = q;
```

```
endmodule
```

always構文は@内の
条件が満たされるた
びに実行される

継続的に代入が実施さ
れる(つまりqが変化す
るごとにoutが変化する

 

VerilogHDLの基本構文: プロセス文

1. always(イベント)ブロック

イベントが発生した場合にブロック内を1回実行、次のイベントが発生するまで待つ

1. `always #10 ck<=~ck;`

1. クロックの定義

2. `always @(posedge ck)`

1. 順序機械の定義: エッジセンシティブ

posedge: 立ち上がりエッジ、negedge: 立下りエッジ

3. `always (reset)`

1. 組み合わせ回路の定義: レベルセンシティブ

2. Initial (イベント)ブロック

1. ブロック内を1回実行し終了

VerilogHDLの基本構文：手続き文

- 条件分岐
 - if文
if 条件式
 文
else
 文
 - case文: casez: zも条件に入れられる、casex: x, zも条件に入れられる
case 条件式
 値1: 文
 値2: 文
 default: 文
endcase
- ループ
 - for: 「文1」を実行し、「条件式」が真の場合、「文2」、「文3」を実行、その後「条件式」が真の間、「文2」、「文3」を繰り返す
for(文1; 条件式; 文3)
 文2
 - while: 「条件式」が真の間「文」を繰り返し実行する
while(条件式)
 文
 - forever: 繰り返し「文」を実行する。ループから脱出には disable文を用いる
forever
 文
 - wait: 「条件式」が真になるまで実行をストップする
wait(条件式)

順序機械の構成の原則

always文を使用する場合、原則としてリセット(初期化)を必ず実装しておく

同期リセット: クロックに同期してリセット実行

```
always ( @(posedge ck) ) begin
```

```
    if( rst ) リセットの実行
```

```
    else
```

順序機械の記述

```
end
```

非同期リセット: リセット信号入力で直ちにリセット実行

```
always ( @(posedge ck) or rst ) begin
```

```
    if( rst ) リセットの実行
```

```
    else
```

順序機械の記述

```
end
```

count4r.v

VerilogHDLの基本構文


全ての構文は

module / endmodule
で囲む



```
module count4r(out,ck,res);
```

全ての構文は
セミコロンで区
切る

 

```
output      [3:0] out;
```

```
input       ck, res;
```

構文が複数行になる場
合には

```
reg         [3:0] q;
```


begin / end

で囲う



```
always @(posedge ck or negedge res) begin
```

if else 構文

 

```
if( !res)    q<= 0;
```

```
else        q <= q+1;
```

res=0のとき qに0を代入
(リセット)



```
end
```

```
assign out = q;
```


```
endmodule
```


テストベンチを作成

- シミュレーションを行うためには設計回路に入力を与えるためのプログラムが必要
 - テストベンチ
- 同じverilogで記述する

テストベンチ

testadd41.v

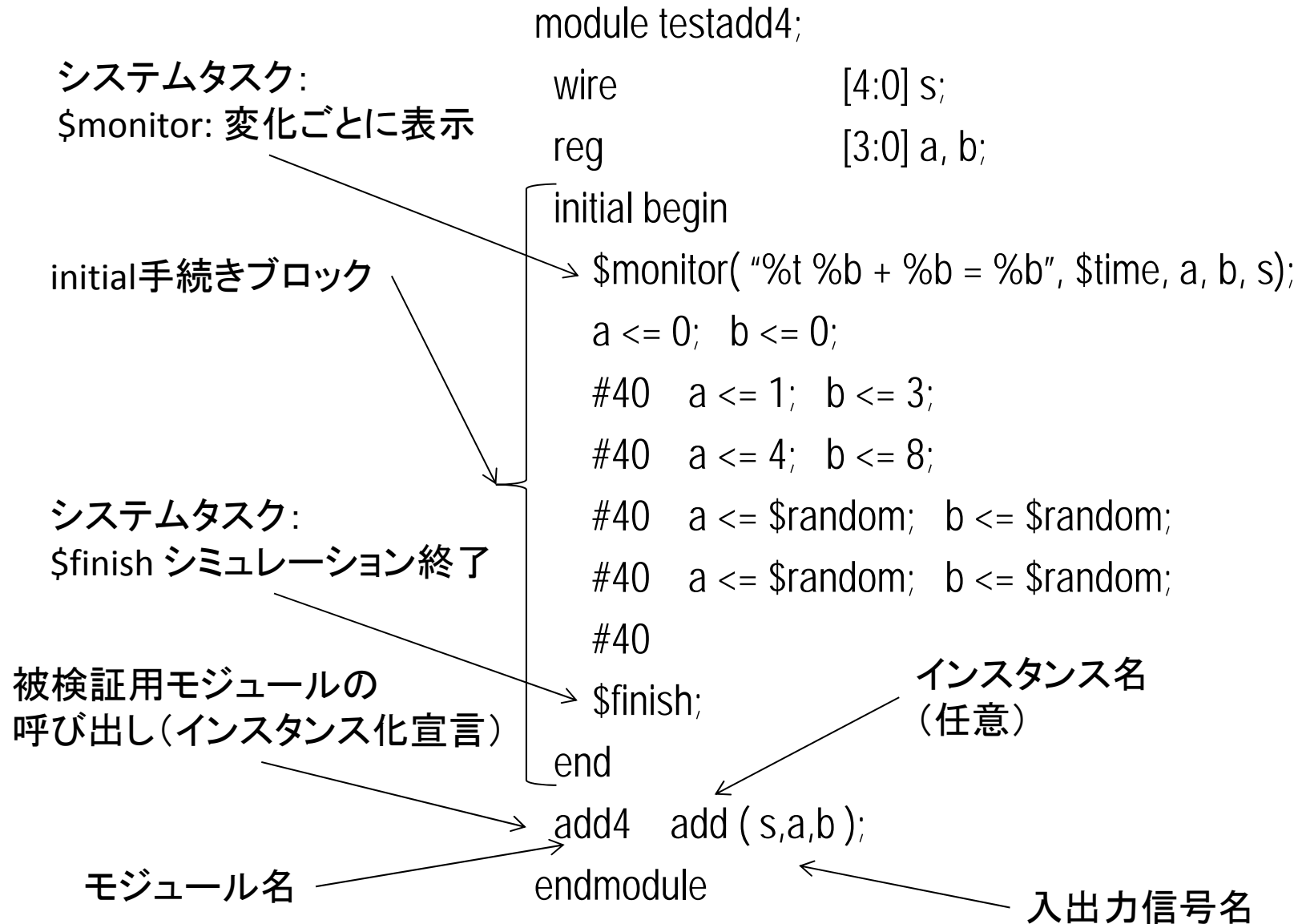

テストベンチ


再度実行:

```
% iverilog testadd41.v add4.v
```

```
% ./a.out
```

```
0 0000 + 0000 = 00000
40 0001 + 0011 = 00100
80 0100 + 1000 = 01100
120 0100 + 0001 = 00101
160 1001 + 0011 = 01100
```

Verilogと時間

 

```
module add4(s,a,b);  
  output [4:0] s;  
  input [3:0] a,b;  
  assign s=a+b;  
endmodule
```

initial構文はプログラム言語同様に逐次実行

```
module testadd4;
```

```
  wire [4:0] s;
```

```
  reg [3:0] a, b;
```

```
  initial begin
```

```
    $monitor( "%t %b + %b = %b", $time, a, b, s);
```

```
    a <= 0; b <= 0;
```

```
    #40 a <= 1; b <= 3;
```

```
    #40 a <= 4; b <= 8;
```

```
    #40 a <= $random; b <= $random;
```

```
    #40 a <= $random; b <= $random;
```

```
    #40
```

```
    $finish;
```

```
  end
```

```
  add4 add (s,a,b); 0 0000 + 0000 = 00000
```

```
endmodule          40 0001 + 0011 = 00100
```

```
                   80 0100 + 1000 = 01100
```

```
                   120 0100 + 0001 = 00101
```

```
                   160 1001 + 0011 = 01100
```

時間経過を表示: 表示がない場合には
0(δ時間)

テストベンチ

testcount4.v

システムタスク:
\$monitor: 変化ごとに表示

initial手続きブロック

システムタスク:
\$finish シミュレーション終了

always構文は条件が満たされるたびに実行される(つまり10単位時間ごとにckが~ck (ckの論理反転)になる→20周期のクロックが生成される)

```
module testcount4;
```

```
    wire [3:0] out;
```

```
    reg ck;
```

```
    initial begin
```

```
        $monitor( "%t %b %b", $time, ck, out);
```

```
        ck<=0;
```

```
        #350
```

```
        $finish;
```

```
    end
```

```
    always #10 ck <= ~ck;
```

```
    count4 cnt ( out, ck);
```

```
endmodule
```

initial構文はプログラム言語同様に逐次実行

```
% iverilog testcount4.v count4.v  
% ./a.out
```

```
0 0 xxxx  
10 1 xxxx  
20 0 xxxx  
30 1 xxxx
```

テスト対象のモジュールを呼び出す継続的代入同様に常に実行(変化が即時に伝搬する)

??????

リセットしなくてはレジスタ型変数の値が不定

テストベンチ

testcount4r.v

システムタスク:

\$monitor: 変化ごとに表示

initial手続きブロック

システムタスク:

\$finish シミュレーション終了

被検証用モジュールの
呼び出し(インスタンス化宣言)

モジュール名

```
module testcount4r;
```

```
    wire                [3:0] out;
```

```
    reg                 ck, res;
```

```
    initial begin
```

```
        $monitor( "%t %b %b %b", $time, ck, res, out);
```

```
        ck<=0;
```

```
        res<=0;
```

```
        #40
```

```
        res <= 1;
```

```
        #350
```

```
        $finish;
```

```
    end
```

```
    always #10 ck <= ~ck;
```

```
    count4r cnt ( out, ck, res );
```

```
endmodule
```

入出力信号名

インスタンス名
(任意)

いざ実行

```
% iverilog testcount4r.v count4r.v  
% ./a.out
```

```
    0  0  0  0000  
   10  1  0  0000  
   20  0  0  0000  
   30  1  0  0000  
   40  0  1  0000  
   50  1  1  0001  
   60  0  1  0001  
   70  1  1  0010  
   80  0  1  0010  
   90  1  1  0011  
  100  0  1  0011  
  110  1  1  0100  
  
  370  1  1  0001  
  380  0  1  0001
```

VerilogHDLの基本構文: 代入

- 代入の時間関係

ブロッキング代入

ノンブロッキング代入

```
assign C=A;  
assign D=B;  
always @posedge ck
```

```
assign C=A;  
assign D=B;  
always @posedge ck
```

1 A=A+B;



A<=A+B;

2 B=A+1;

B<=A+1;


end

end

  

ハードウェアの
記述では必ず
ノンブロッキング
代入を使用する

テストベンチの
記述にはノンブ
ロッキング代入
を用いてもよい

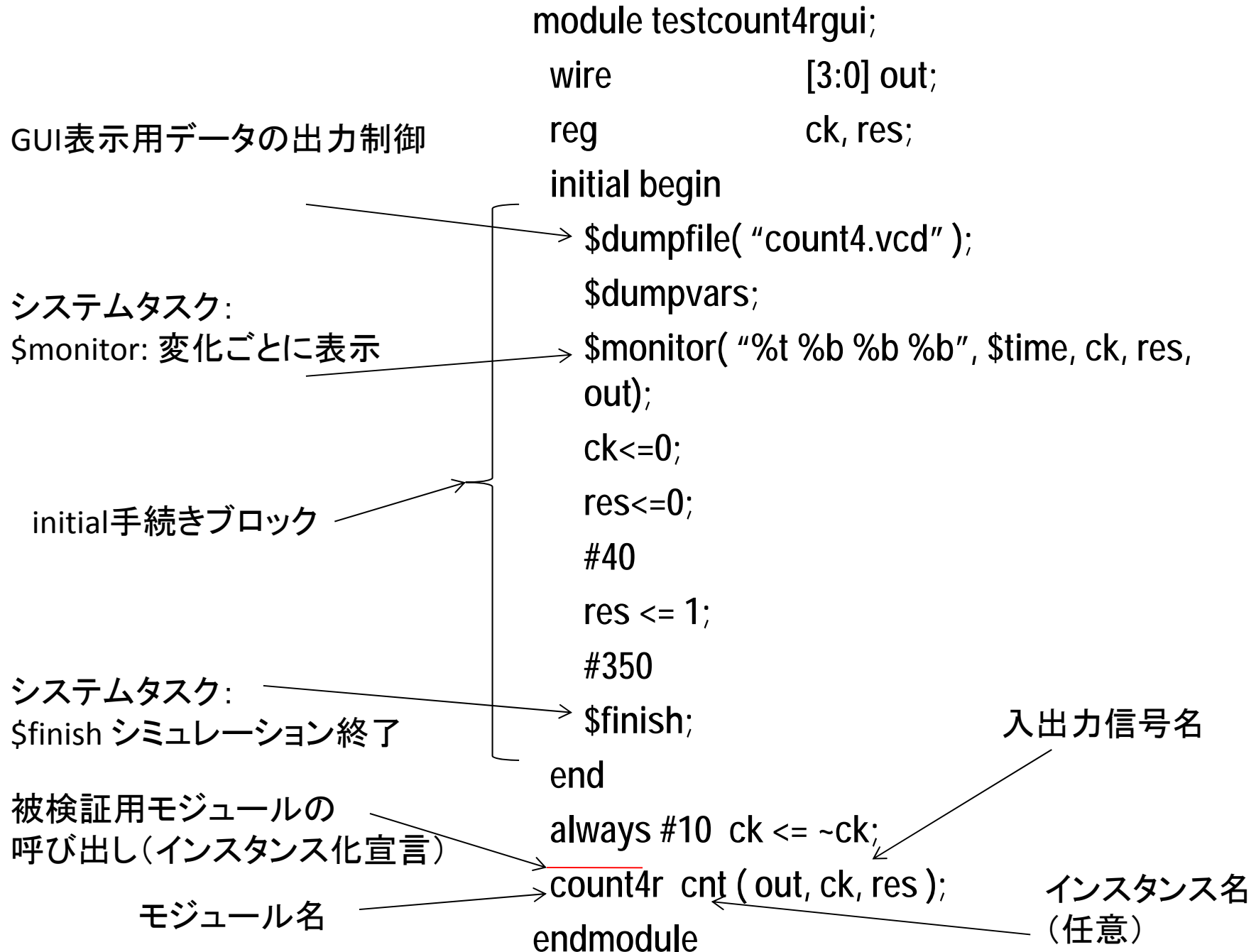

演習3

- 論理式バージョン

module FullAdderFunction ()

を完成させ、simfulladd.vを作成して、シミュレーション結果を確認する

- 構造記述バージョン

module FullAdderStructure ()

を完成させ、simfulladd.vを作成して、シミュレーション結果を確認する

本日の出欠は・・・

本日正午までに

演習3(テストベンチも含む)と実行結果の画面のコピーを

HWDesign2015@vdec.u-tokyo.ac.jp

までメールをしてください。

メールは題名に20150417_P

本文冒頭に

#StudentID: 学生証番号(03-540から明記すること)

#Name: 氏名(姓_名): 例 Ikeda_Makoto

を明記すること。氏名を含めすべて半角英数字のみにすること。機械的に処理をするのでこのフォーマットを守らない場合には出席にはならないことを注意すること。なお、出席登録可否のメールが返送されるので確認しておくこと。後日の登録漏れ申告は原則認めない。出欠一覧は、Webからリアルタイムで確認可能(必ず確認しておくこと)。なお、姓、名とも1文字目のみ大文字、あとは小文字とすること。HTML形式や、base64 encodedは認識しないので必ず平文、JISにて送信すること

2015年4月24日

ハードウェア設計論:3

ハードウェアにおける設計表現 ハードウェア設計記述言語VerilogHDL ～状態遷移と順序機械～


Ubuntuを起動し
verilogが実行できる状態にしておいてください。

本日の出欠は・・・

本日正午 **+****8**までに

WEBから課題1～4までを提出する。それまでに終わらない場合には、来週までに課題4まで終えてWEBにUPLOADしておくこと。

簡単な論理式を実現してみよう

 


左図の全加算器を実現してみる:

FullAdderFunction.v

```
module FullAdderFunction ( x, y, cin, cout, s );
```

```
input  x, y, cin;
```

```
output cout, s;
```

 


```
assign cout = (x & y) | (x & cin) | (y & cin);
```

```
assign s = x ^ y ^ cin;
```

```
endmodule
```

課題3－1 FullAdderFunction.v

簡単な回路図を実現してみよう

 

左図の全加算器を構造記述により実現してみる:

FullAdderStructure.v

```
module FullAdderStructure ( x, y, cin, cout, s );
```

```
input  x, y, cin;
```

```
output cout, s;
```

```
wire  w1, w2, w3, w4, w5;
```

```
and  a1 ( w1, x, y );
```

```
and  a2 ( w2, y, cin );
```

```
and  a3 ( w3, cin, x );
```

```
or   o1 ( w4, w1, w2 );
```

```
or   o2 ( cout, w4, w3 );
```

```
xor  x1 ( w5, x, y );
```

```
xor  x2 ( s, w5, cin );
```

```
endmodule
```

課題3-2 FullAdderStructure.v

simfulladd.v

テストベンチ・・・1

```
module simfulladd;
```

```
  wire                s, cout;
```

```
  reg                 x, y, cin;
```

simfulladd

```
  initial begin
```

```
    $monitor( "%t Input (x, y, cin) -> Output (s, cout):  
              (%b, %b, %b) -> (%b, %b)", $time, x, y, cin, s, cout);
```

```
    x <= 0;  y <= 0; cin<=0;
```

```
    #40     x <= 1;  y <= 0; cin<=0;
```

```
    #40     x <= 0;  y <= 1; cin<=0;
```

```
    #40     x <= 1;  y <= 1; cin<=0;
```

```
    #40     x <= 0;  y <= 0; cin<=1;
```

```
    #40     x <= 1;  y <= 0; cin<=1;
```

```
    #40     x <= 0;  y <= 1; cin<=1;
```

```
    #40     x <= 1;  y <= 1; cin<=1;
```

```
    #40
```

```
    $finish; FullAdderStructure add ( x, y, cin, cout, s );
```

```
  end
```

```
  FullAdderFunction add ( x, y, cin, cout, s );
```

```
endmodule
```

0 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (0, 0, 0) -> (0, 0)

40 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (1, 0, 0) -> (1, 0)

80 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (0, 1, 0) -> (1, 0)

120 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (1, 1, 0) -> (0, 1)

160 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (0, 0, 1) -> (1, 0)

200 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (1, 0, 1) -> (0, 1)

240 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (0, 1, 1) -> (0, 1)

280 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (1, 1, 1) -> (1, 1)

L15 "simfulladd.v": \$finish at simulation time 320

simfulladd2.v

テストベンチ・・・2

```
module simfulladd;
```

```
  wire                                s, cout;
```

```
  reg      x, y, cin, ck, flag;
```

```
  initial begin
```

```
    $monitor( "%t Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (%b, %b, %b) -> (%b, %b)", $time, x, y, cin, s,  
    cout);
```

```
    x <= 0;  y <= 0; cin<=0; ck <= 0; flag <= 0;
```

```
  end
```

```
  always #10 ck <= ~ck;
```

```
  always @(negedge ck) begin
```

```
    if( s != (x ^ y ^ cin) || cout != (x & y | x & cin | y & cin) ) begin
```

```
      flag <= 1;
```

```
      $finish;
```

```
    end
```

```
    if( {cin,x,y} == 3'b 111 ) begin
```

```
      $display( "OK¥n" );
```

```
      $finish;
```

```
    end
```

```
  end
```

```
  always @(posedge ck) begin
```

```
    {cin,x,y} <= {cin,x,y} + 1;
```

```
  end
```

```
  FullAdderFunction add ( x, y, cin, cout, s );
```

```
endmodule
```

simfulladd

0 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (0, 0, 0) -> (0, 0)
10 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (0, 1, 0) -> (1, 0)
30 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (1, 0, 0) -> (1, 0)
50 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (1, 1, 0) -> (0, 1)
70 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (0, 0, 1) -> (1, 0)
90 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (0, 1, 1) -> (0, 1)
110 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (1, 0, 1) -> (0, 1)
130 Input (x, y, cin) -> Output (s, cout): (1, 1, 1) -> (1, 1)

OK

FullAdderStructure add (x, y, cin, cout, s);

FullAdderFunction add (x, y, cin, cout, s);

VerilogHDLの基本構文：関数・タスク

- function: 戻り値は関数名を左辺に指定した代入
function ビット幅 関数名;
 input ビット幅 変数名;
 宣言
 シーケンシャル文
endfunction

関数呼び出しは
a <= 関数名(引数)

- task: 戻り値はoutputもしくはinout変数として宣言
task タスク名;
 input ビット幅 変数名;
 output ビット幅 変数名;
 宣言
 シーケンシャル文
endtask

タスク呼び出しは
タスク名(引数1, 引数2・・・)

その他・・・1

- 接続

- {式1, 式2}: 式1, 式2をつなげる {0101, 1100} → 01011100
- {定数式 {式, 式}}: {}内を定数式の数だけ繰り返す { 5, {10} } → 1010101010

- レンジ式

- [定数1:定数2]: $a[6:3]$ → $a[6], a[5], a[4], a[3]$
- [式+:定数]: $a[P*8+:4]$ → $P=0$ の時 $a[3:0]$, $P=1$ の時 $a[11:8]$
- [式-:定数]: $a[P*8-:4]$ → $P=1$ の時 $a[8:5]$, $P=2$ の時 $a[16:13]$

演習1

- add4.v, testadd41.vをダウンロードして実行
- add4.vを修正し減算をするsub4.v, 乗算をするmul4.vを作成し、それらに対応するテストベンチ testsub41.v, testmul41.vを作成して実行し結果を確認

課題1－1 sub4.v

課題1－2 mul4.v

演習1の答え

```
module sub4(s,a,b);
  output [4:0] s;
  input [3:0] a,b;
  assign s=a-b;
endmodule
```

```
module testsub4;
  wire [4:0] s;
  reg [3:0] a, b;
  initial begin
    $monitor( "%t %b - %b = %b", $time, a, b, s);
    a <= 0; b <= 0;
    #40 a <= 1; b <= 3;
    #40 a <= 4; b <= 8;
    #40 a <= $random; b <= $random;
    #40 a <= $random; b <= $random;
    #40
    $finish;
  end
  sub4 sub(s,a,b);
endmodule
```

0	0000	0	-	0000	0	=	00000	0
40	0001	1	-	0011	3	=	11110	-2
80	0100	4	-	1000	8	=	11100	-4
120	0100	4	-	0001	1	=	00011	3
160	1001	9	-	0011	3	=	00110	6

2の補数表現
1,0を反転させて1を足す

```
module mul4(s,a,b);
  output [7:0] s;
  input [3:0] a,b;
  assign s=a*b;
endmodule
```

```
module testmul4;
  wire [7:0] s;
  reg [3:0] a, b;
  initial begin
    $monitor( "%t %b * %b = %b", $time, a, b, s);
    a <= 0; b <= 0;
    #40 a <= 1; b <= 3;
    #40 a <= 4; b <= 8;
    #40 a <= $random; b <= $random;
    #40 a <= $random; b <= $random;
    #40
    $finish;
  end
  mul4 mul(s,a,b);
endmodule
```

0	0000	*	0000	=	00000000
40	0001	*	0011	=	00000011
80	0100	*	1000	=	00100000
120	0100	*	0001	=	00000100
160	1001	*	0011	=	00011011

testadd42.v もう少し洒落たテストベンチ

```
module testadd42;
  wire                [4:0] s;
  reg      [3:0] a, b;
  reg      ck;
  initial begin
    $monitor( "%t %b + %b = %b", $time, a, b, s);
    a <= 0; b <= 0;
    ck <= 0;
    #400
    $finish;
  end
  always #10 ck <= ~ck;
  always @(posedge ck) begin
    a <= $random;
    b <= $random;
  end
  add4 add ( s,a,b);
endmodule
```

```
% iverilog testadd42.v add4.v
% ./a.out
```

```
0 0000 + 0000 = 00000
10 0100 + 0001 = 00101
30 1001 + 0011 = 01100
50 1101 + 1101 = 11010
70 0101 + 0010 = 00111
90 0001 + 1101 = 01110
110 0110 + 1101 = 10011
    ...
350 1010 + 1101 = 10111
370 0110 + 0011 = 01001
390 1101 + 0011 = 10000
```

testadd43.v

全数をチェックしたければ

```
module testadd43;
  wire      [4:0] s;
  reg       [3:0] a, b;
  reg       ck;
  reg       flag;
  initial begin
    $monitor( "%t %b + %b = %b", $time, a, b, s);
    a <= 0; b <= 0; flag <= 0;
    ck <= 0;
  end
  always #10 ck <= ~ck;
  always @(negedge ck) begin
    if( s != a + b ) begin
      flag <= 1;
      $finish;
    end
    if( a == 'h f && b == 'h f ) begin
      $display( "OK¥n" );
      $finish;
    end
  end
  always @(posedge ck) begin
    {b,a} <= {b,a} + 1;
  end
  add4 add ( s,a,b);
endmodule
```

% iverilog testadd43.v add4.v

% ./a.out

```
0 0000 + 0000 = 00000
10 0001 + 0000 = 00001
30 0010 + 0000 = 00010
50 0011 + 0000 = 00011
70 0100 + 0000 = 00100
90 0101 + 0000 = 00101
```

...

```
5030 1100 + 1111 = 11011
5050 1101 + 1111 = 11100
5070 1110 + 1111 = 11101
5090 1111 + 1111 = 11110
```

OK

演習2

- count4r.v, testcount4r.vをダウンロードして実行
- count4r.vを修正しデクリメント(クロックごとに-1)するcount4rs.v, 2つつ加算するcount4r2.v, 2倍つつ乗算するcount4r2m.vを作成し、それらに対応するテストベンチtestcount4rs.v, testcount4r2.v, testcount4r2m.v を作成して実行し結果を確認

課題2-1 count4rs.v

課題2-2 count4r2.v

課題2-3 count4r2m.v

演習2の期待される結果

count4rs.v	count4r2.v	初期値を1(0以外)に しておく必要あり	count4r2m.v
0 0 0 0000	0 0 0 0000		0 0 0 0001
10 1 0 0000	10 1 0 0000		10 1 0 0001
20 0 0 0000	20 0 0 0000		20 0 0 0001
30 1 0 0000	30 1 0 0000		30 1 0 0001
40 0 1 0000	40 0 1 0000		40 0 1 0001
50 1 1 1111	50 1 1 0010		50 1 1 0010
60 0 1 1111	60 0 1 0010		60 0 1 0010
70 1 1 1110	70 1 1 0100	オーバーフローす ると以後0となる	70 1 1 0100
80 0 1 1110	80 0 1 0100		80 0 1 0100
90 1 1 1101	90 1 1 0110		90 1 1 1000
100 0 1 1101	100 0 1 0110		100 0 1 1000
			110 1 1 0000
370 1 1 1111	370 1 1 0010		120 0 1 0000
380 0 1 1111	380 0 1 0010		
390 1 1 1110	390 1 1 0100		390 1 1 0000

グラフィカルに見たい

testadd4.v


```
module testadd4;
  wire      [4:0] s;
  reg       [3:0] a, b;
  reg       ck;
  reg       flag;
  initial begin
    $dumpfile("testadd.vcd");
    $dumpvars;
    a <= 0; b <= 0; flag <= 0;
    ck <= 0;
  end
  always #10 ck <= ~ck;
  always @(negedge ck) begin
    if( s != a + b ) begin
      flag <= 1;
      $finish;
    end
  end
  if( a == 'h f && b == 'h f ) begin
    $display( "OK¥n" );
    $finish;
  end
end
always @(posedge ck) begin
  {b,a} <= {b,a} + 1;
end
end
add4 add ( s,a,b);
endmodule
```

```
% iverilog testadd4.v add4.v
% ./a.out
% gtkwave testadd.vcd
```

クリックすると下位モジュール名が表示される


選択したモジュール内の信号が表示される

信号を選択してAppendすると右画面に波形が表示

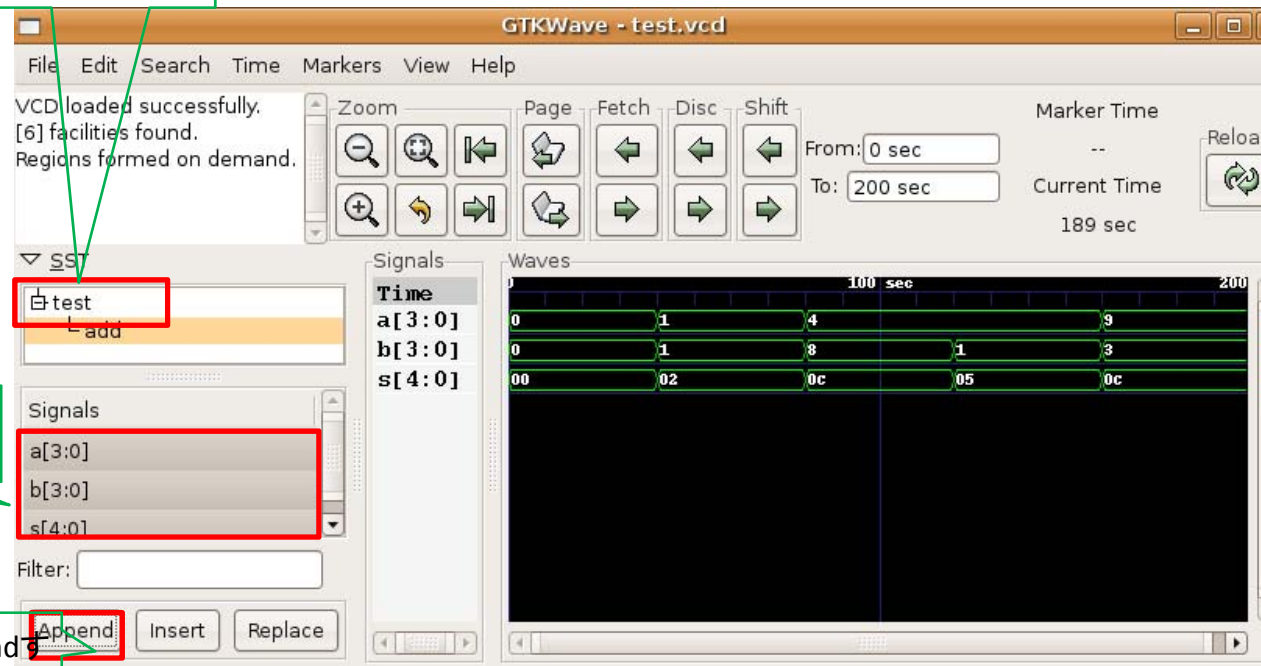

演習4

- 簡単な状態機械を実現してみよう

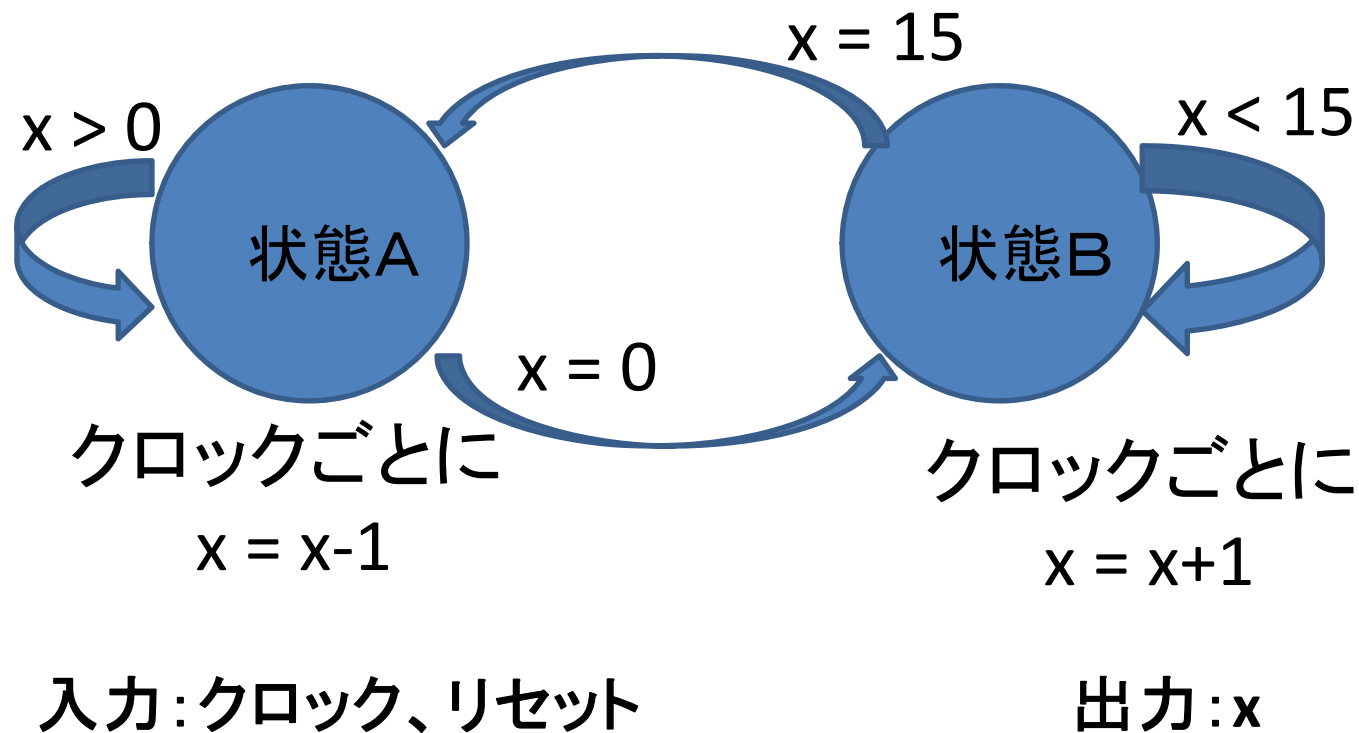

演習4：状態の定義


状態変数: st,

状態A: st=0, 状態B: st=1,

リセット時状態: A

変数: x

リセット時: x=0

 

入力: クロック、リセット

出力: x


状態機械の構成

```
always @(posedge ck) begin
    if( st == 0 ) begin // State A
        if( x == 0 ) st <= 1;
        else      x<=x-1;
    end else begin // State B
        if( x == 15 ) st <= 0;
        else      x<=x+1;
    end
end
```

テストベンチ

```
module simstm;
reg ck, rst;
initial begin
    $dumpfile("stm.vcd");
    $dumpvars;
    $monitor( "st = %b: x=%x", s.st, s.x );
    ck=0; rst=0;
    #20 rst=1;
    #60 rst=0;
    #1000 $finish;
end
always #10 ck<=~ck;
    stm    s(ck,rst);
endmodule
```

全体
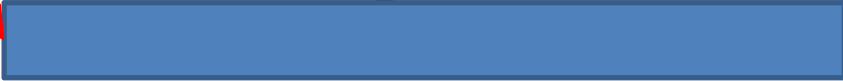
```
module stm(ck,rst);
input  ck,rst;
reg [3:0] x;
reg      st;
always @(posedge ck) begin
    if( rst == 1 ) begin
        st <= 0;
        x <= 0;
    end else begin

    end
end
endmodule
```

stm.v

全体

```
module stm(ck,rst,x);
input    ck,rst;
output   [3:0] x;
reg [3:0] x;
regst;
always @(posedge ck) begin
    if( rst == 1 ) begin
        st <= 0;
        x <= 0;
    end else begin
        if( st == 0 ) begin
            if( x == 0 ) st <= 1;
            else x <= x-1;
        end else begin
            if( x == 15 ) st <= 0;
            else x <= x+1;
        end
    end
end
endmodule
```

複数行にわたる場合には
必ず begin ~ endでくる

simstm.v

テストベンチ

```
module simstm;
reg ck, rst;
wire [3:0] x;
initial begin
    $dumpvars;
    $dumpfile("stm.vdc");
    $monitor( "st = %b: x=%x", s.st, s.x );
    ck=0; rst=0;
    #20 rst=1;
    #60 rst=0;
    #1000 $finish;
end
always #10      ck<=~ck;

stm    s(ck,rst,x);

endmodule
```

2015年5月1日

ハードウェア設計論:4

ハードウェアにおける設計表現 ハードウェア設計記述言語VerilogHDL ～種々の記述～

Ubuntuを起動し
verilogが実行できる状態にしておいてください。

本日の出欠は・・・

本日正午 **+** **8** までに

WEBから課題5～7までを提出する。それまでに終わらない場合には、来週までに課題7まで終えてWEBにUPLOADしておくこと。(課題8, 9は発展課題:挑戦してみてください)

VerilogHDLの実行結果の確認

- 実行結果

```
% iverilog simstm.v stm.v
```

```
% ./a.out
```

- エラー例

```
% iverilog simstm.v stm.v
```

```
simstm.v:9: syntax error
```

```
simstm.v:8: error: malformed statement
```

ありがちなエラー

wire型に手続き代入 (`<=`)をしようとしている

reg型に継続代入(`assign`文)をしようとしている

VerilogHDLの実行結果の確認

- 正常な場合

ck = 0, st = x: x=x

ck = 1, st = x: x=x

ck = 0, st = x: x=x

ck = 1, st = 0: x=0

.....

ck = 0, st = 1: x=e

ck = 1, st = 1: x=f

ck = 0, st = 1: x=f

ck = 1, st = 0: x=f

ck = 0, st = 0: x=f

ck = 1, st = 0: x=e

.....

ck = 0, st = 0: x=1

ck = 1, st = 0: x=0

ck = 0, st = 0: x=0

ck = 1, st = 1: x=0

ck = 0, st = 1: x=0

ck = 1, st = 1: x=1

.....

初期化されるまでは値は x を持つ

x=f の時は状態のみを遷移させる

状態遷移後、次のクロックからxの減算が始まる

x=0 の時は状態のみを遷移させる

状態遷移後、次のクロックからxの加算が始まる

記述誤りとエラーの例

<http://www.mos.t.u-tokyo.ac.jp/~ikeda/HWDesign/>

から alu_e1.v .. alu_e5.v をダウンロードして iverilog でコンパイル

alu_e1.v

alu_e1.v:8: syntax error

alu_e1.v:7: error: syntax error in reg variable list.

きちんと記述しているはずなのにエラーが出る場合たいていは、前の行の最後の ; がない
その結果、” syntax error in reg variable list” となる。

alu_e2.v

alu_e2.v:13: error: C is not a reg/integer/time in alu.

alu_e2.v:7: : C is declared here as wire.

Elaboration failed

wire に対して手続き代入をしようとしている。

alu_e3.v

alu_e3.v:16: error: reg OUT; cannot be driven by primitives or continuous assignment.

2 error(s) during elaboration.

reg に対して継続代入をしようとしている。

alu_e4.v

alu_e4.v:1: error: Port CTR (4) of module alu is not declared within module.

alu_e4.v:12: error: Unable to bind wire/reg/memory `CTR' in `alu'

Elaboration failed

入出力ポートの定義がない

alu_e5.v

alu_e5.v:6: error: CTR in module alu declared as input and as a reg type.

1 error(s) during elaboration.

入力ポートに対して reg 定義をしようとしている

モジュール間の変数の参照

```
module A (****)
reg hoge1, hoge2, hoge3;
endmodule
```

```
module TOP_A;
```

```
A InstanceNameA (**** );
```

```
endmodule
```

simstm.v

テストベンチ

```
module simstm;
```

```
stm s(ck,rst,x);
```

```
$monitor( "st = %b: x=%x", s.st, s.x );
```

ハードウェアとしては、module Aの内部の変数を参照するためには、ポートから出力する必要がある。

→ 不便なのでシミュレーションとしては、


TOP_Aモジュールから

InstanceNameA . hoge1

という形で InstanceNameAとして定義したモジュール内の変数を参照することができる

演習5: 簡単な演算器・・・1

- 入力A: 8ビット、入力B: 8ビット、出力O: 8ビット
- 制御入力CTR: 4ビット
 - 0000: 加算、0001: 減算
 - 1000: 論理積、1001: 論理和、1010: 排他的論理和、1011: 反転、
 - 1100: 1ビット右シフト(0で埋める)、1101: 1ビット左シフト(0で埋める)、
 - 1110: 1ビット右ローテーション(MSBをLSBで埋める)、
 - 1111: 1ビット左ローテーション(LSBをMSBで埋める)
- 入力はクロックの立ち上がりで取り込み、1クロック後の立ち上がりで出力

 

実装例1

alu.v

骨格

```
module alu(A,B,O,CTR,ck);  
input  [7:0]  A, B;  
input  [3:0]  CTR;  
input   ck;  
output [7:0] O;  
reg    [7:0] INA, INB, O;  
reg    [3:0] C;  
wire   [7:0] OUT;  
  
endmodule
```

順序機械。。 1

```
always @(posedge ck) begin  
    INA <= A;  
    INB <= B;  
    C <= CTR;  
    O <= OUT;  
end
```

継続代入で実現

```
assign OUT=(C=='b0000 ? INA + INB :  
            (C=='b0001 ? INA - INB :  
            (C=='b1000 ? INA & INB :  
            (C=='b1001 ? INA | INB :  
            (C=='b1010 ? INA ^ INB :  
            (C=='b1011 ? ~INA :  
            (C=='b1100 ? INA>>1 :  
            (C=='b1101 ? INA<<1 :  
            (C=='b1110 ? {INA[0],INA[7:1]} :  
            (C=='b1111 ? {INA[6:0],INA[7]} : 8'b0  
            )))))));
```

実装例2

alu2.v

骨格

```
module alu(A,B,O,CTR,ck);  
input  [7:0]  A, B;  
input  [3:0]  CTR;  
input   ck;  
output [7:0] O;  
reg    [7:0]  INA, INB, OUT, O;  
reg    [3:0]  C;  
  
endmodule
```

順序機械

```
always @(posedge ck) begin  
    C <= CTR;  
    INA <= A;  
    INB <= B;  
    case (C)  
        'b0000 : O <= INA + INB;  
        'b0001 : O <= INA - INB;  
        'b1000 : O <= INA & INB;  
        'b1001 : O <= INA | INB;  
        'b1010 : O <= INA ^ INB;  
        'b1011 : O <= ~INA;  
        'b1100 : O <= INA>>1;  
        'b1101 : O <= INA<<1;  
        'b1110 : O <= {INA[0],INA[7:1]};  
        'b1111 : O <= {INA[6:0],INA[7]};  
    endcase  
end
```

実装例2.1

順序機械。。 2

alu21.v

骨格

```
module alu(A,B,O,CTR,ck);
input  [7:0]  A, B;
input  [3:0]  CTR;
input  ck;
output [7:0] O;
reg    [7:0]  INA, INB, OUT, O;
reg    [3:0]  C;
```

endmodule

```
always @(posedge ck) begin
    C <= CTR;
    INA <= A;
    INB <= B;
    O <= OUT;

end
always @(C or INA or INB) begin
    case (C)
        'b0000 : OUT <= INA + INB;
        'b0001 : OUT <= INA - INB;
        'b1000 : OUT <= INA & INB;
        'b1001 : OUT <= INA | INB;
        'b1010 : OUT <= INA ^ INB;
        'b1011 : OUT <= ~INA;
        'b1100 : OUT <= INA>>1;
        'b1101 : OUT <= INA<<1;
        'b1110 : OUT <= {INA[0],INA[7:1]};
        'b1111 : OUT <= {INA[6:0],INA[7]};
    endcase
end
```


実装例2・・2

alu22.v

骨格

```
module alu(A,B,O,CTR,ck);  
input  [7:0]  A, B;  
input  [3:0]  CTR;  
input  ck;  
output [7:0] O;  
reg    [7:0]  INA, INB, OUT, O;  
reg    [3:0]  C;  
  
endmodule
```

順序機械

```
always @(posedge ck) begin  
    C = CTR;  
    INA <= A;  
    INB <= B;  
    case (C)  
        'b0000 : O <= INA + INB;  
        'b0001 : O <= INA - INB;  
        'b1000 : O <= INA & INB;  
        'b1001 : O <= INA | INB;  
        'b1010 : O <= INA ^ INB;  
        'b1011 : O <= ~INA;  
        'b1100 : O <= INA>>1;  
        'b1101 : O <= INA<<1;  
        'b1110 : O <= {INA[0],INA[7:1]};  
        'b1111 : O <= {INA[6:0],INA[7]};  
    endcase  
end
```

実装例3 : functionを使用

alu3.v

骨格

```
module alu(A,B,O,CTR,ck);  
input  [7:0]  A, B;  
input  [3:0]  CTR;  
input   ck;  
output [7:0] O;  
reg    [7:0]  INA, INB, O;  
reg    [3:0]  C;
```

endmodule

順序機械。。 2

```
always @(posedge ck) begin  
    C <= CTR;  
    INA <= A;  
    INB <= B;  
    O <= alufunc(INA,INB,C);  
end
```

function


```
function [7:0] alufunc;  
input  [7:0] A;  
input  [7:0] B;  
input  [3:0] C;  
  
case (C)  
'b0000 : alufunc = A + B;  
'b0001 : alufunc = A - B;  
'b1000 : alufunc = A & B;  
'b1001 : alufunc = A | B;  
'b1010 : alufunc = A ^ B;  
'b1011 : alufunc = ~A;  
'b1100 : alufunc = A>>1;  
'b1101 : alufunc = A<<1;  
'b1110 : alufunc = {A[0], A[7:1]};  
'b1111 : alufunc = {A[6:0], A[7]};  
endcase  
endfunction
```

テストベンチ


骨格 alutest.v

```
module alutest;
reg      [7:0]    A, B;
reg      [3:0]    CTR;
reg      ck;
wire     [7:0] O;
initial begin
    ck=0;
    $monitor( "%t\tA=%h, B=%h, CTR=%h, OUT=%h", $time, A, B, CTR, O );
    #1000 $finish;
end
alu      ALU(A , B , O , CTR , ck);
always   #10      ck = ~ck;
always @(negedge ck) begin
    A = $random;
    B = $random;
    CTR = $random;
end
endmodule
```

実行結果を確認してみましょう

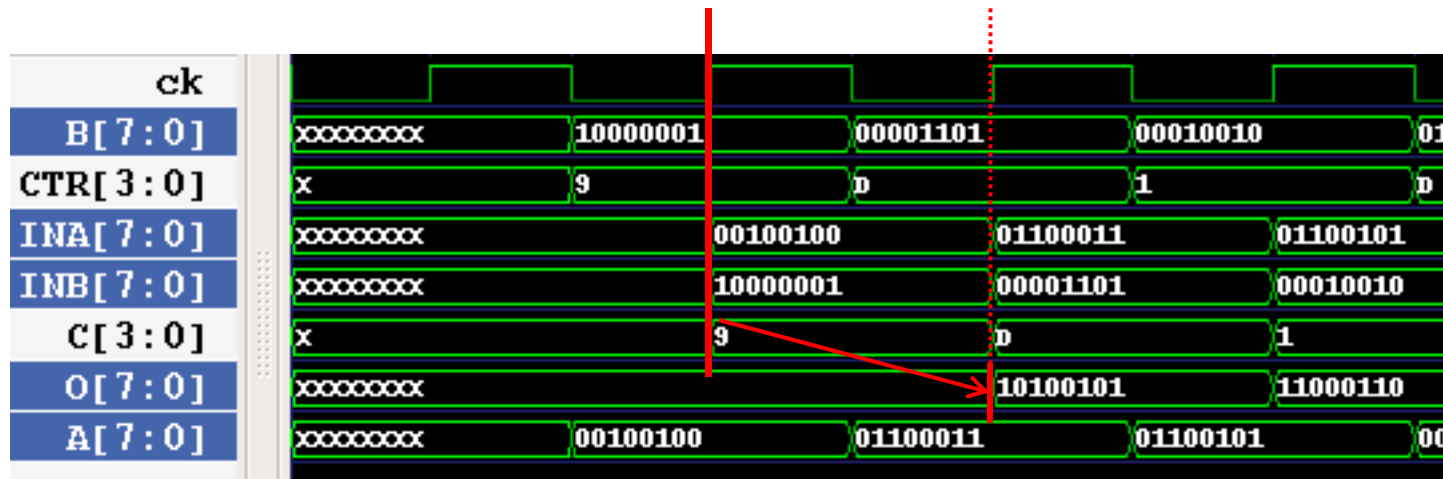

alu.v

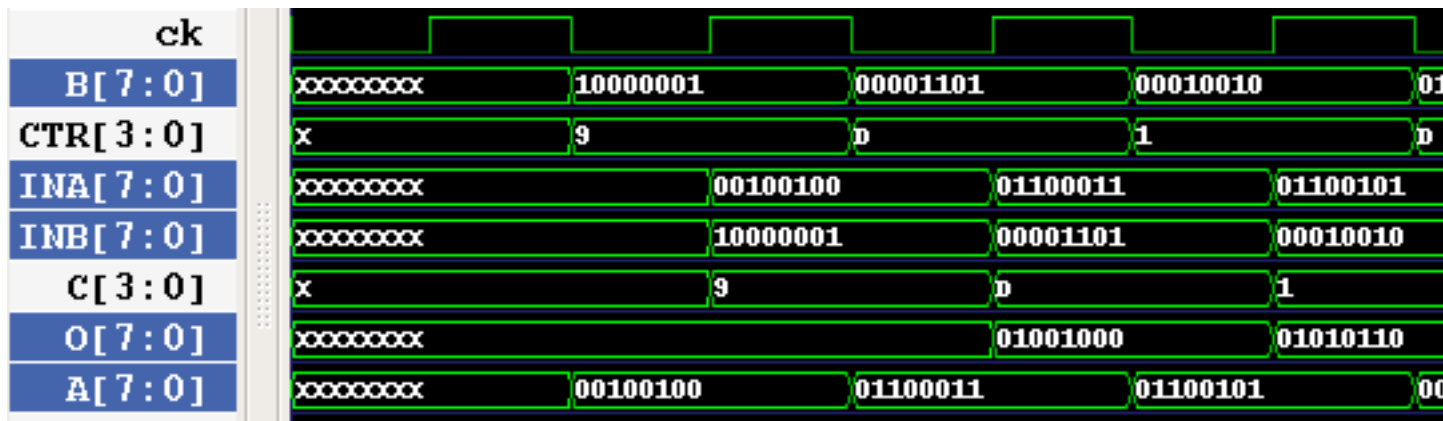

alu22.v

課題6 mul.v (multest2.vを使用) 演習6:乗算の実装

```

1101 被乗数 a
1011 乗数 b
-----
1101 部分積 a*b[0]
1101 部分積 a*b[1]
0000 部分積 a*b[2]
1101 部分積 a*b[3]
-----
10001111 積(部分積の総和)

```

```

y = 0;
y = (y<<1) + a*b[7];
y = (y<<1) + a*b[6];
y = (y<<1) + a*b[5];
y = (y<<1) + a*b[4];
y = (y<<1) + a*b[3];
y = (y<<1) + a*b[2];
y = (y<<1) + a*b[1];
y = (y<<1) + a*b[0];

```

```

a=10110010
b=11010110
-----
10110010
10110010
00000000
10110010
00000000
10110010
10110010
00000000
-----
y=1001010011001100

```

乗算の実装：複数サイクルで実行

```
1101 被乗数 a
1011 乗数 b
1101 部分積 a*b[0]
1101 部分積 a*b[1]
0000 部分積 a*b[2]
1101 部分積 a*b[3]
10001111 積(部分積の総和)
```

入力 A, B, ck, start

start=1で A, Bを内部レジスタ AIN, BINに取り込み


状態変数 stを0、終了フラグ finを0とする

ck毎にstをインクリメント、以下のような演算を実行

st=7(演算終了)でfin=1とする

st=8でfin=0とする
 
```
start=1  y = 0;
st=0     y = (y<<1) + a*b[7];
st=1     y = (y<<1) + a*b[6];
st=2     y = (y<<1) + a*b[5];
st=3     y = (y<<1) + a*b[4];
st=4     y = (y<<1) + a*b[3];
st=5     y = (y<<1) + a*b[2];
st=6     y = (y<<1) + a*b[1];
st=7     y = (y<<1) + a*b[0];
```



複数クロックでの実装

```
always @(posedge ck) begin  
    if( start == 1 ) begin
```

```
        end else begin
```

```
        end
```

```
    end
```

```
module mul(A,B,O,ck,start,fin);  
    input [7:0] A, B;  
    input ck,start;  
    output [16:0] O;  
    output fin;
```

変数(レジスタ等)の定義

実行

```
endmodule
```

multest.v

複数クロックでの実装(テストベンチ)

```
module multest;
    reg      [7:0]      A, B;
    reg      ck;
    reg      start;
    reg      [3:0] st;
    wire     [16:0] O;
    reg      [16:0] OR;
    initial begin
        ck=0;
        start=0;
        st=0;
        $monitor( "%t\tA=%h, B=%h, CTR=%h, (OUT=%h) OUT=%h", $time, A, B, CTR, O, OR );
        #1000 $finish;
    end

    mul      MUL(A , B , O , ck, start,fin);
    always   #10      ck = ~ck;
    always @(negedge ck) begin
        if( st == 0 ) start <= 1;
        else start <= 0;
        if( fin == 1 ) OR <= O;
        st <= st+1;
        A = $random;
        B = $random;
    end
endmodule
endmodule
```

全数チェックするにはmultest2.v (WEBから取得)

fifo.v

モジュール構成の理解


モジュール名: fifo

出力: 8ビット出力データ: Dout, FIFOエンプティフラグ: Fempty, FIFOフルフラグ: Ffull

ここは $Wptr \leq NWptr$ でもよい

テストベンチはsimfifo.v

FIFOの動作・・・1（正常動作）

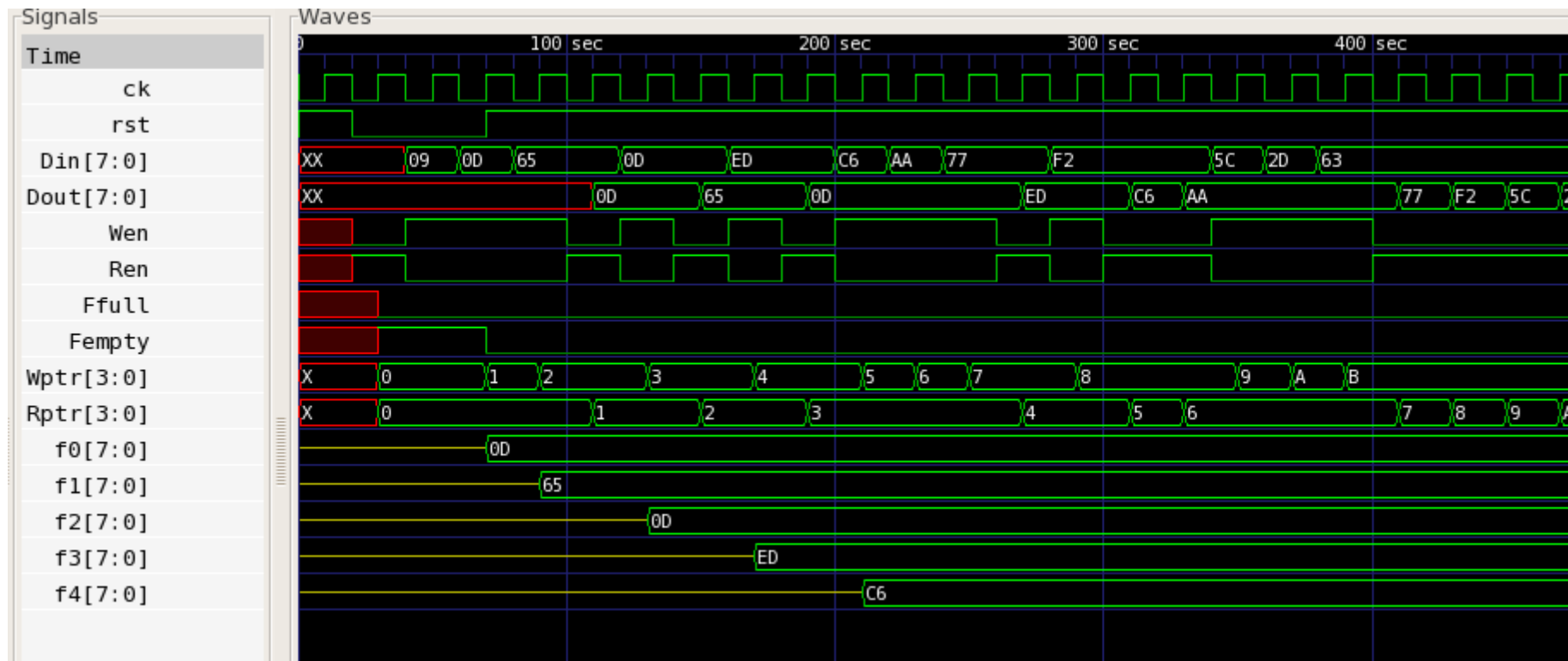

f0, f1,,,はFMEM[0..15]の内容を表す


Wen = 1 の時には、クロックごとにDinが内部に書き込まれる

同時に、Wptrがインクリメントされる

Wen = 1 の時には、クロックごとにFMEMの内容がDoutに出力される


同時に、Rptrがインクリメントされる

FIFOの動作・・・1 (FIFO empty)

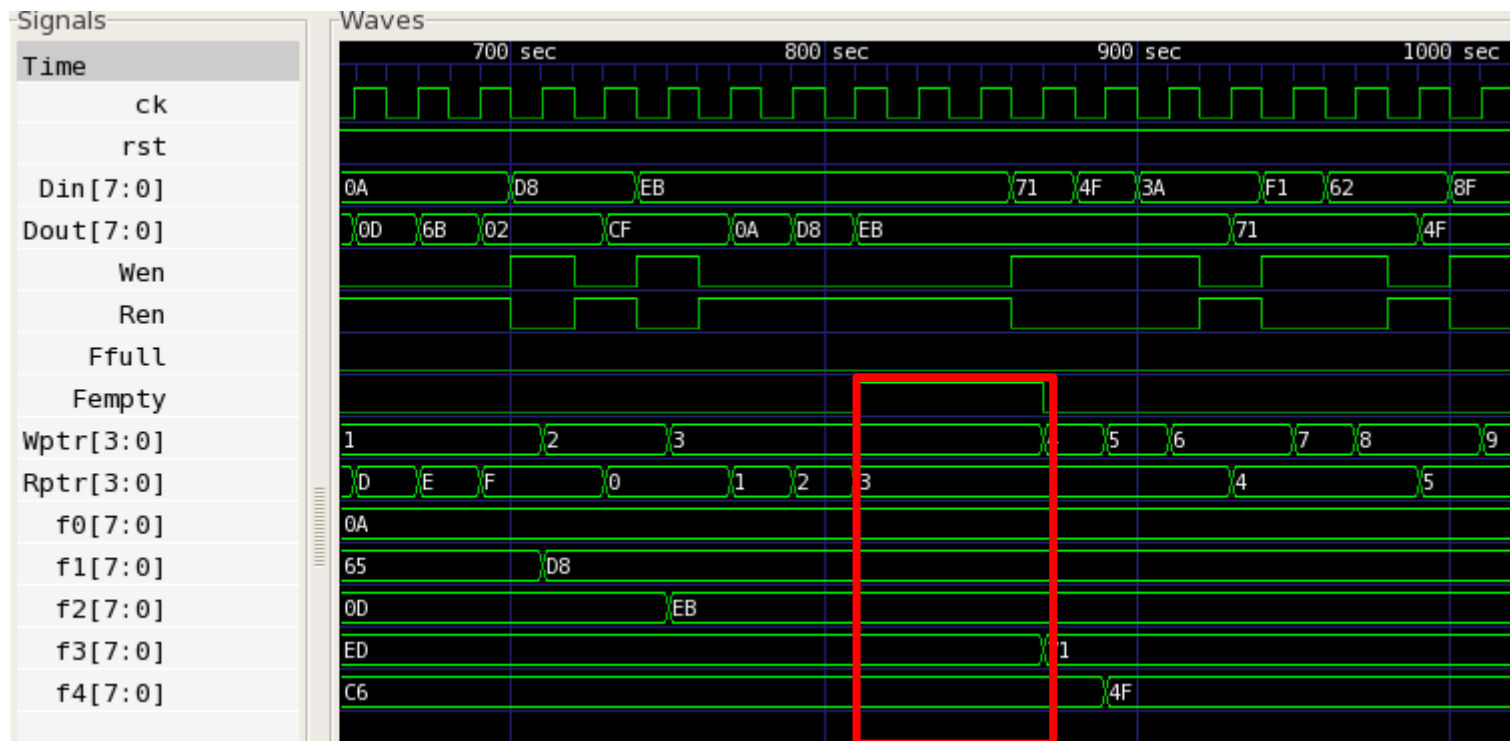

Ren=1の時に Wptr == Rptr (Fempty=1)だと、FIFOが空っぽであるため読み出しは行われない

FIFOの動作・・・1 (FIFO full)

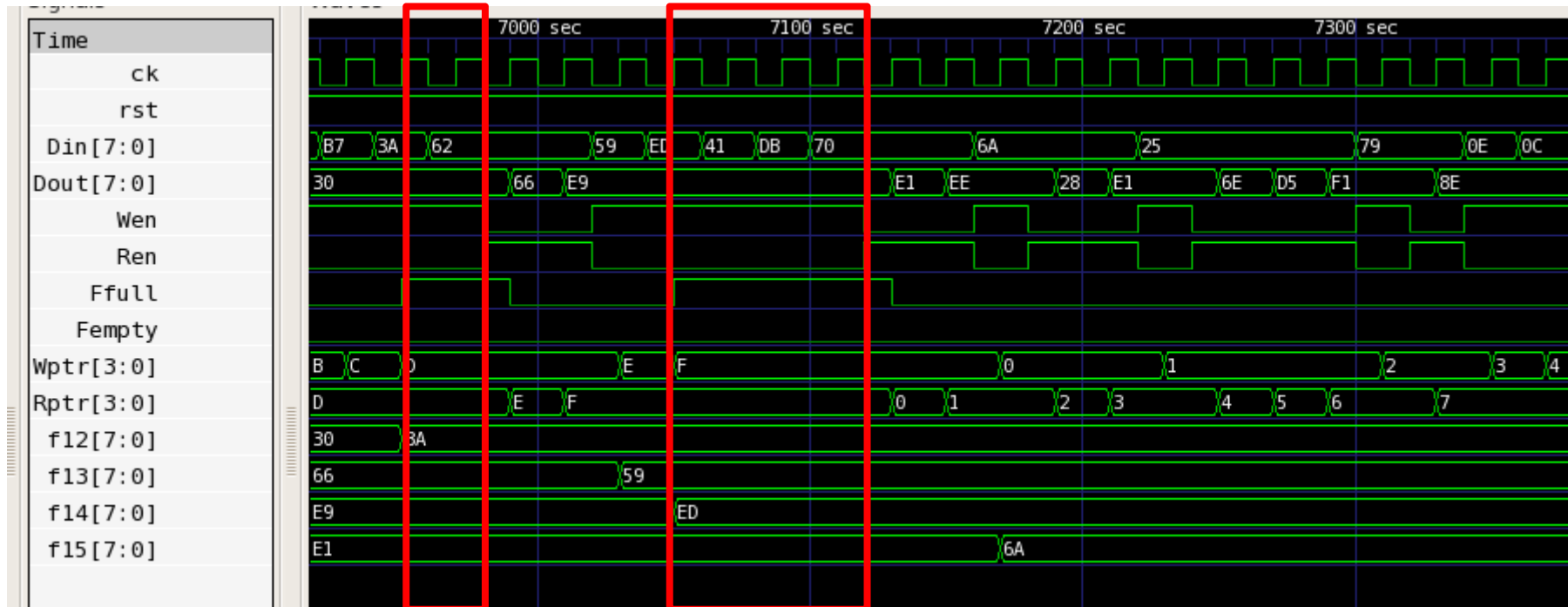

Wen=1の時に Wptr == Rptr (Ffull=1)だと、FIFOがいっぱいであるため書き込みは行われない

crc.v 演習8 課題8

定義の理解

crc.vの完成(simcrc.vを使用)

エラーチェック・訂正符号(crc.vをダウンロードして完成させ実行結果で確認)

モジュール名: crc

x^5+x^2+1 の剰余系(ただし、初期値は 11111)

変数 lfsr_q, lfsr_cの定義を行え

```
module crc( data_in, crc_en,
crc_out, rst, ck );
input [7:0] data_in;
input crc_en;
output [4:0] crc_out;
input rst;
input ck;

assign crc_out = lfsr_q;
assign lfsr_c[0] = lfsr_q[0] ^ lfsr_q[2] ^ lfsr_q[3]
               ^ data_in[0] ^ data_in[3] ^ data_in[5] ^ data_in[6];
assign lfsr_c[1] = lfsr_q[1] ^ lfsr_q[3] ^ lfsr_q[4]
               ^ data_in[1] ^ data_in[4] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
assign lfsr_c[2] = lfsr_q[0] ^ lfsr_q[3] ^ lfsr_q[4] ^ data_in[0]
               ^ data_in[2] ^ data_in[3] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
assign lfsr_c[3] = lfsr_q[0] ^ lfsr_q[1] ^ lfsr_q[4] ^ data_in[1]
               ^ data_in[3] ^ data_in[4] ^ data_in[7];
assign lfsr_c[4] = lfsr_q[1] ^ lfsr_q[2] ^ data_in[2] ^ data_in[4]
               ^ data_in[5];
always @(posedge ck) begin
    if(rst) lfsr_q <= 'b 11111;
    else lfsr_q <= crc_en ? lfsr_c : lfsr_q;
end
endmodule
```

sbox.v 演習9 課題9

手続き文の理解

DESのSボックス処理の実施
ck毎に右表に示す通りinに従い
sを出力するモジュール sboxを
完成させる

```
module sbox(in, s, ck);  
input [3:0] in;  
output [3:0] s;  
input ck;  
  
reg [3:0] s;  
  
always @(posedge ck) begin  
  
end  
endmodule
```

sbox.vの完成(simsbox.v使用)

in[0]	in[3]	{in[1],in[2]}			
		00	01	10	11
0	0	s=14	s=4	s=13	s=1
0	1	s=0	s=15	s=7	s=4
1	0	s=4	s=1	s=14	s=8
1	1	s=15	s=12	s=8	s=2

テストベンチはsimsbox.v

2015年5月8日

ハードウェア設計論:5

ハードウェアにおける設計表現 ハードウェア設計記述言語VerilogHDL ～さらなる応用～

Ubuntuを起動し
verilogが実行できる状態にしておいてください。

本日の出欠は・・・

本日正午 **+**8までに

WEBから課題10-2を提出する。それまでに終わらない場合には、次回(6月5日)までに課題10-2まで終えてWEBにUPLOADしておくこと。

課題5のテストベンチ

alutest2.v

骨格

```
module alutest;
```

```
  . . . . .
```

```
alu      ALU(A , B , O , CTR , ck);
```

```
  . . . . .
```

```
always @(negedge ck)
```

```
  if( !(O == O0 || ( (CC == 'b0010 || CC == 'b0011 || CC == 'b0100 ||  
    CC == 'b0101 || CC == 'b0110 || CC == 'b0111) && O0 == 8'b0)) )  
    $finish;
```

```
always @(posedge ck) begin
```

```
  C <= CTR; CC <= C; INA <= A; INB <= B; O <= OUT;
```

```
end
```

```
always @(C or INA or INB) begin
```

```
  case (C)
```

```
    'b0000 : OUT <= INA + INB;
```

```
  . . . . .
```

```
    'b1111 : OUT <= {INA[6:0], INA[7]};
```

```
//  default : OUT <= 0;
```

```
  endcase
```

```
end
```


CTRが無定義のコードの場合には
演算結果は0もしくは直前の値

CTRは演算結果判定2クロックあ
とで使用・・・2クロック分遅らせる

multest2.v


課題6のテストベンチ
 
```
module multest;
reg [7:0] A, B;
reg [3:0] st;
.....
initial begin
.....
end
```



```
always @(negedge ck) begin
  if( st == 0 ) start <= 1;
  else start <= 0;
  if( fin == 1 ) begin
    OR <= O;
    st <= 0;
    {B,A} <= {B,A} + 1;
    if( O != A*B ) $finish;
    if( A == 'h f && B == 'h f ) begin
      $display( "OK¥n" ); $finish;
    end
  end
  end else st <= st+1;
end
```

 stが0になるまで待つて(stは4ビットなので乗算は16
クロック以内に終わることを前提としている、そうでな
いとテストベンチが誤動作)演算実施(=start→1)



finが出力されると即次の演
算実施(=start→1)

fifo.v 演習7

8ビット16段のFIFOを完成させよ(fifo.vをダウンロードして完成させ実行結果で確認)

モジュール名: fifo

入力: 8ビット入力データ: Din, クロック: ck, データ入力フラグ: Wen, データ出力フラグ: Ren
リセット: rst

出力: 8ビット出力データ: Dout, FIFOエンプティフラグ: Fempty, FIFOフルフラグ: Ffull

```
module fifo ( Din, Dout, Wen, Ren, rst, ck, Fempty, Ffull );  
input [7:0] Din;  
output [7:0] Dout;  
input Wen, Ren, rst, ck;  
output Fempty, Ffull;
```

```
reg [7:0] FMEM[0:15];  
.....以下変更なし  
assign f0 = FMEM[0];
```

メモリーの内容は通常は参照することができない
→アドレス毎にassign文で切り分けてあげることでシミュレーション中に参照(デバッグ)ができるようになる

演習7：続き

fifo.vの実行部分

```
always @(posedge ck) begin
    if( !rst ) begin
        Wptr <= 0; Rptr <= 0; Fempty <= 1; Ffull <= 0;
    end else begin
        if( Ren == 1 && Fempty != 1 ) begin
            obuf <= FMEM[Rptr]; Rptr <= NRptr; Ffull <= 0;
            if( NRptr == Wptr ) Fempty <= 1;
            else Fempty <= 0;
        end
        if( Wen == 1 && Ffull != 1 ) begin
            FMEM[Wptr] <= Din; Wptr <= Wptr + 1; Fempty <= 0;
            if( NWptr == Rptr ) Ffull <= 1;
            else Ffull <= 0;
        end
    end
end
end
```

ここは $Wptr \leq NWptr$ でもよい

テストベンチはsimfifo.v

crc.v 演習8

定義の理解

エラーチェック・訂正符号(crc.vをダウンロードして完成させ実行結果で確認)

モジュール名: crc

x^5+x^2+1 の剰余系(ただし、初期値は 11111)

変数 lfsr_q, lfsr_cの定義を行え

```
module crc( data_in, crc_en,  
crc_out, rst, ck );  
input [7:0] data_in;  
input crc_en;  
output [4:0] crc_out;  
input rst;  
input ck;
```

```
reg [4:0] lfsr_q;  
wire [4:0] lfsr_c;
```

simcrc2.v

```
module top;  
...  
crc crc(data_in, crc_en, crc_out, rst, ck);  
initial begin  
...  
end  
  
always @(negedge ck) begin  
    if( crc_out != lfsr_q) $finish;  
end  
  
always @(posedge ck) begin  
    if(rst) lfsr_q <= {5{1'b1}};  
    else lfsr_q <= crc_en ? lfsr_c : lfsr_q;  
end  
endmodule
```

sbox.v 演習9 課題9

手続き文の理解

DESのSボックス処理の実施
ck毎に右表に示す通りinに従い
sを出力するモジュール sboxを
完成させる

```
module sbox(in, s, ck);
input [3:0] in;
output [3:0] s;
input ck;
reg [3:0] s;
always @(posedge ck) begin
    case ({in[0],in[3]})
    0: begin    case ({in[1],in[2]})    0: s <= 14;    1: s <= 4;    2: s <= 13;    3: s <= 1;    endcase end
    1: begin    case ({in[1],in[2]})    0: s <= 0;    1: s <= 15;    2: s <= 7;    3: s <= 4;    endcase end
    2: begin    case ({in[1],in[2]})    0: s <= 4;    1: s <= 1;    2: s <= 14;    3: s <= 8;    endcase end
    3: begin    case ({in[1],in[2]})    0: s <= 15;    1: s <= 12;    2: s <= 8;    3: s <= 2;    endcase end
    endcase
end
endmodule
```


sbox.vの完成(simsbox.v使用)

in[0]	in[3]	{in[1],in[2]}			
		00	01	10	11
0	0	s=14	s=4	s=13	s=1
0	1	s=0	s=15	s=7	s=4
1	0	s=4	s=1	s=14	s=8
1	1	s=15	s=12	s=8	s=2


演習10

- 簡単なマイクロプロセッサを作ってみよう
 - 命令16ビット
 - 加算、減算、右シフト、左シフト、論理和、論理積、論理反転、排他的論理和
 - ジャンプ、条件分岐(ゼロ)
 - ロード、ストア、下位ビットセット
 - データ16ビット、ゼロフラグ
 - レジスタ: 16本、ただし0番レジスタは常に0、15番レジスタはプログラムカウンタ

命令語

 

演習10: CPUの構造

 

演習10: 命令セット

命令	オペコード	オペランド1	オペランド2	オペランド3	命令の詳細
加算	0000	RC	RA	RB	$[RA] + [RB] \rightarrow [RC]$
減算	0001	RC	RA	RB	$[RA] - [RB] \rightarrow [RC]$
右シフト	0010	RC	RA	RB	$[RA] \gg [RB] \rightarrow [RC]$
左シフト	0011	RC	RA	RB	$[RA] \ll [RB] \rightarrow [RC]$
論理和	0100	RC	RA	RB	$[RA] \mid [RB] \rightarrow [RC]$
論理積	0101	RC	RA	RB	$[RA] \& [RB] \rightarrow [RC]$
論理反転	0110	RC	RA	RB	$\sim [RA] \rightarrow [RC]$
排他的論理和	0111	RC	RA	RB	$[RA] \wedge [RB] \rightarrow [RC]$
下位ビットセット	1100	RC	即値データ		$\{ '8b0, IMM \} \rightarrow [RC]$
ジャンプ	1000	RC	0000	RB	$[RB] \rightarrow [PC], [PC] + 1 \rightarrow [RC]$
条件分岐(ゼロ)	1001	0000	0000	RB	$\text{If(flag) } [RB] \rightarrow [PC]$
ロード	1011	RC	0000	RB	$\# [RB] \rightarrow [RC]$
ストア	1010	0000	RA	RB	$[RA] \rightarrow \# [RB]$

演習10: CPUの動作

- 1クロック目: 命令フェッチ
 - 命令アドレスの番地から命令を取り込む
- 2クロック目: 命令デコード、レジスタ読み出し
 - 命令のOP2, OP3のレジスタを読み出しBUS_A, BUS_Bへ
 - オペコード0xxxの場合に演算器の入力レジスタA, BにBUS_A, BUS_Bの内容を取り込む
 - オペコード101xの場合にロードストアユニットの入力レジスタA, BにBUS_A, BUS_Bの内容を取り込む
 - オペコード1000の場合プログラムカウンタ入力レジスタPC_iにBBUSの内容を取り込む
 - オペコード1001かつフラグレジスタが1の場合プログラムカウンタ入力レジスタPC_iにBBUSの内容を取り込む
 - オペコードが100x以外の場合には、プログラムカウンタ入力レジスタPC_iにPC + 1を取り込む
- 3クロック目: 演算実行
 - オペコード0xxxの場合に、xxxに応じた演算結果を演算器出力レジスタFU_cに取り込む
 - オペコード101xの場合、LSUAをデータアドレスに、x=1のときRW=1とし、データバスの結果をLSUCに取り込む、x=0のとき、RW=0とし、データバスにLSUAを出力する
 - オペコード1000のときPC出力レジスタPC_cにPC+1値を取り込む
- 4クロック目: 書き込み
 - オペコード0xxxの場合に、演算器出力レジスタ値をCBUSに出力する
 - オペコード101xの場合、LSU出力レジスタ値FU_cをCBUSに出力する
 - オペコード1100の場合、即値データIMMをCBUSに出力する(ただし上位8ビットは0とする)
 - オペコード1000のときPC出力レジスタ値PC_cをCBUSに出力する
 - CBUS値をOP1のレジスタに書き込む
 - PCにプログラムカウンタ入力レジスタ値を書き込む

演習10－1: CPUの動作の状態遷移 図を描いてみよう

状態遷移図からVerilogHDLのひな型ができるはず・・・

```
module CPU(CK,RST,IA,ID,DA,DD,RW);  
  input CK,RST;  
  input [15:0] ID;  
  output RW;  
  output [15:0] IA,DA;  
  inout [15:0] DD;  
  
  reg [1:0] STAGE;
```

```
  always @(posedge CK) begin  
    if( RST == 1 ) begin  
      STAGE <= 1;  
    end else if( STAGE == 1 ) begin  
      STAGE <= 2;  
    end else if( STAGE == 2 ) begin  
      STAGE <= 3;  
    end else if( STAGE == 3 ) begin  
      STAGE <= 0;  
    end  
  end  
end  
endmodule
```



継続代入

プログラムカウンタの出力はIA(命令アドレス)として外部に出力

オペコードは命令語(INST)の15-12ビット目

オペランド1は命令語の11-8ビット目

オペランド2は命令語の7-4ビット目

オペランド3は命令語の3-0ビット目

即値データは命令語の7-0ビット目

バスAには常にOPR2で指示されるレジスタファイルの値を出力

バスBには常にOPR3で指示されるレジスタファイルの値を出力

```
assign IA = PC;  
assign OPCODE = INST[15:12];  
assign OPR1 = INST[11:8];  
assign OPR2 = INST[7:4];  
assign OPR3 = INST[3:0];  
assign IMM = INST[7:0];  
assign BUSA = RF[OPR2];  
assign BUSB = RF[OPR3];
```

LSU・バス周りの制御

3クロック目

オペコード101xの場合、

x=1(Load)のとき RW=1とし、**データバス**の結果をLSUCに取り込む、

x=0(Store)のとき、RW=0とし、**データバス**にLSUAを出力する

4クロック目

オペコード0xxxの場合に、演算器出力レジスタ値をCBUSに出力する

オペコード101xの場合、LSU出力レジスタ値**FUc**をCBUSに出力する

オペコード1100の場合、即値データ**IMM**をCBUSに出力する(ただし上位8ビットは0とする)

オペコード1000のときPC出力レジスタ値**PCC**をCBUSに出力する

```
assign DD =(RW==0? LSUA : 'b Z);
```

```
assign DA = LSUB;
```

```
assign CBUS = (OPCODE[3]==0 ? FUC : (OPCODE[3:1]=='b 101 ? LSUC :  
      (OPCODE=='b 1100 ? {8'b 0,IMM} : OPCODE=='b 1000 ? PCC : 'b z)));
```

手続き代入：1, 2 クロック目

1クロック目

命令アドレスの番地から命令(ID)を取り込む(INSTに)

```
INST <= ID;
```

2クロック目

オペコード0xxxの場合に演算器の入力レジスタA, Bに
BUSA, BUSBの内容を取り込む

```
if( OP CODE[3] == 0 ) begin  
    FUA <= ABUS; FUB <= BBUS;  
end
```

オペコード101xの場合にロードストアユニットの入力レジスタA, Bに BUSA, BUSBの内容を取り込む

```
if( OP CODE[2:1] == 'b01) begin  
    LSUA <= ABUS; LSUB <= BBUS;  
end
```

オペコード1000の場合プログラムカウンタ入力レジスタ
PCiに BBUSの内容を取り込む

オペコード1001かつフラグレジスタが1の場合プログラム
カウンタ入力レジスタPCiに BBUSの内容を取り込む
オペコードが100x以外の場合には、プログラムカウンタ
入力レジスタPCiに PC + 1を取り込む

```
if( (OP CODE[3:0] == 'b 1000) ||  
    (OP CODE[3:0] == 'b 1001 && FLAG == 1 ) )  
    PCI <= BBUS;  
else    PCI <= PC + 1;
```

手続き代入：3・4クロック目

3クロック目

オペコード0xxxの場合に、xxxに応じた演算結果を演算器出力レジスタFUCに取り込む

```
if( OP CODE[3] == 0 ) begin
    case (OP CODE[2:0])
        'b 0000 : FUC <= FUA + FUB;
        'b 0001 : FUC <= FUA - FUB;
```

```
    endcase
end
```

オペコード101xの場合

x=1のとき **RW=1**,とし、**データバス**の結果をLSUCに取り込む

x=0のとき、**RW=0**とし、**データバス**にLSUAを出力する

オペコード1000のときPC出力レジスタPCCに**PC+1**値を取り込む

```
if( OP CODE[3:1] == 'b 101 ) begin
    if( OP CODE[0] == 0 ) begin
        RW <= 0; LSUC <= DD;
    end else begin
        RW <= 1;
    end
end
end
```

```
if( OP CODE[3:0] == 'b 1000 )
    PCC <= PC;
```

4クロック目

CBUS値をOP1のレジスタに書き込む

PCに**プログラムカウンタ**入力レジスタ値を書き込む

```
RF[OPR1] <= CBUS;
PC <= PCI;
```


演習10－2:CPUの完成

```
module simcpu;
reg CK, RST;
wire RW;
wire [15:0] IA, DA, DD;
reg [15:0] ID, DDi;
reg [15:0] IMEM [0:127], DMEM[0:127];
CPU c(CK,RST,IA,ID,DA,DD,RW);
assign DD = ( RW == 1 ? DDi : 'b Z);
initial begin
    $dumpfile("cpu.vcd");
    $dumpvars;
    CK = 0;
    RST = 0;
    #5    RST = 1;
    #100  RST = 0;
    #10000 $finish;
end
always @(negedge CK) begin
    ID = IMEM[IA];
end
```

cpu.vを完成させ simcpuで動作を確認する

```
always @(negedge CK) begin
    if( RW==1 )DDi = DMEM[DA]; else DMEM[DA]=DD;
end
initial begin
    IMEM[0]='b 1100_0000_0000_0000; // IMM R0, [0]
    IMEM[1]='b 1100_0001_0000_0001; // IMM R1, [1]
    IMEM[2]='b 1100_0010_0000_0010; // IMM R2, [2]
    IMEM[3]='b 1100_0011_0000_0011; // IMM R3, [3]
    IMEM[4]='b 1100_0100_0000_0100; // IMM R4, [4]
    IMEM[5]='b 0000_0101_0001_0011; // ADD R5, R1, R3
    IMEM[6]='b 1010_0000_0101_0000; // ST R5, R0
end
always #10 CK = ~CK;
endmodule
```

演習10－3：CPUで計算させる

- 1～10までの整数を足し算し結果をデータメモリの0番地に出力するプログラム
 - － R1:アキュムレータ
 - － R2:加算する数(初期値1)
 - － R3:加数(1)
 - － R4:ループ回数(9)
 - － R5:ジャンプアドレス(**12**)
 - － R6:ジャンプアドレス(7)
 - － R7:出力メモリアドレス(0)

演習10－4：CPUで乗算の実行

- データメモリ0番地のデータと1番地のデータを掛け算して2番地に格納

演習10ー5: CPUのパイプライン化

- パイプライン化について検討する